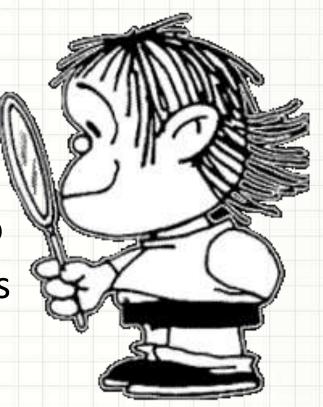



Prof. Dr. Daniel Caetano 2012 - 2

Objetivos


- Compreender o que é um dispositivo
- Compreender o mecanismo de acionamento de um dispositivo
- Formas de controlar e interagir com um dispositivo
- Conhecer alguns dispositivos comuns
- AV1!




Material de Estudo

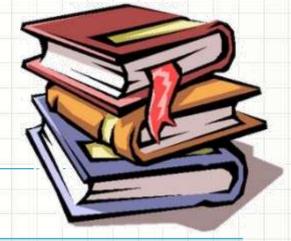


Material	Acesso ao Material
Notas de Aula	http://www.caetano.eng.br/ (Aula 8)
Apresentação	http://www.caetano.eng.br/ (Aula 8)
Material Didático	Arquitetura e Organização de Computadores, páginas 191 a 238
Biblioteca Virtual	

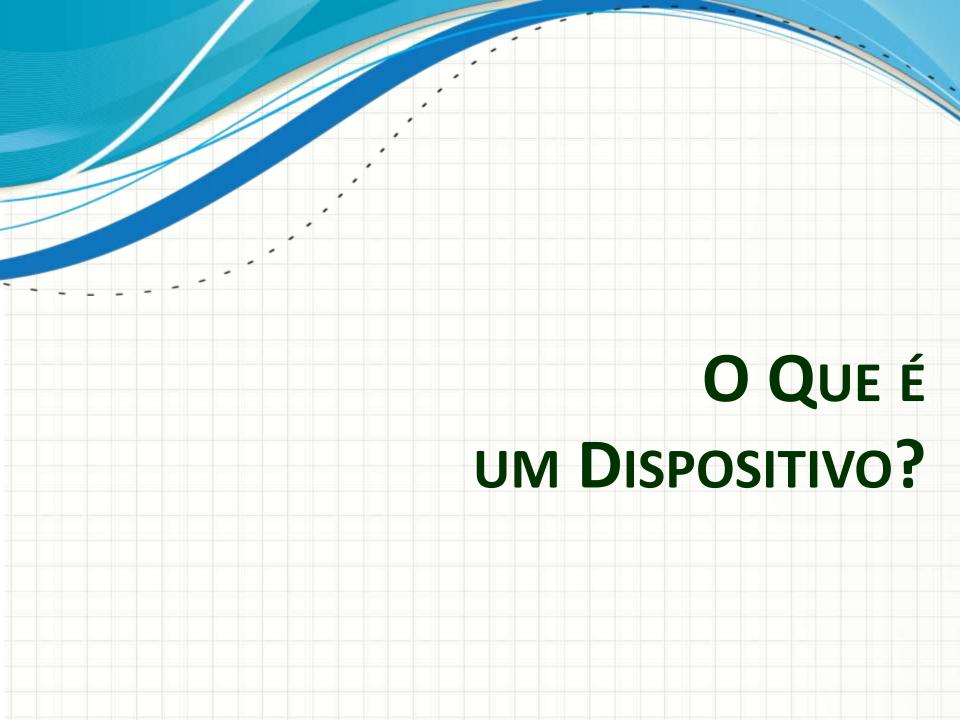

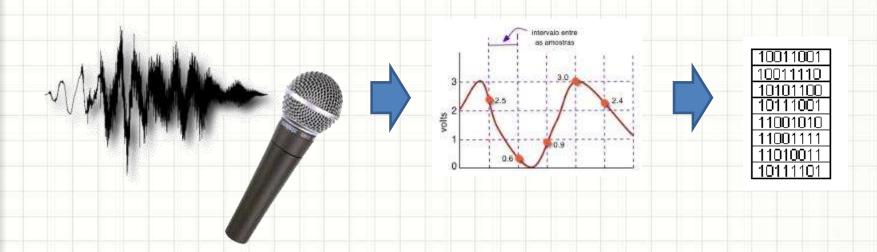- Simples: converte informações ← sinais
- Dispositivos de Entrada
 - Converte informações do mundo em sinais elétricos (números)



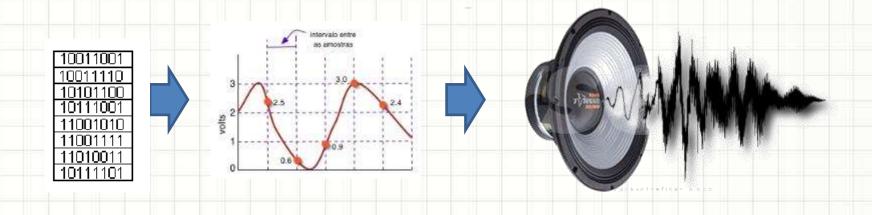- Dispositivos de Saída
 - Converte sinais (números) em informações do mundo



- Usualmente: pensam que são únicos
 - Não entendem endereços
 - Possuem apenas um "pino" de ativação
 - O tamanho da palavra é diferente da CPU
- CPU: apenas um "pino" de dispositivo: IORQ
 - Input/Output ReQuest



• Usualmente: nensam que são únicos

Como Resolver?

- CPo. apenas an pino de dispositivo. ORQ
 - Input/Output ReQuest






- endereços + IORQ → escolhe dispositivo
- Para isso funcionar:
 - Circuito que
 - Identifique um endereço
 - Acione o dispositivo correto
- Decodificador de Endereços

Memória: MREQ e A₀-A_n

• E/S: **IORQ** e **A₀-A_n**


Observe como é feita a ligação:

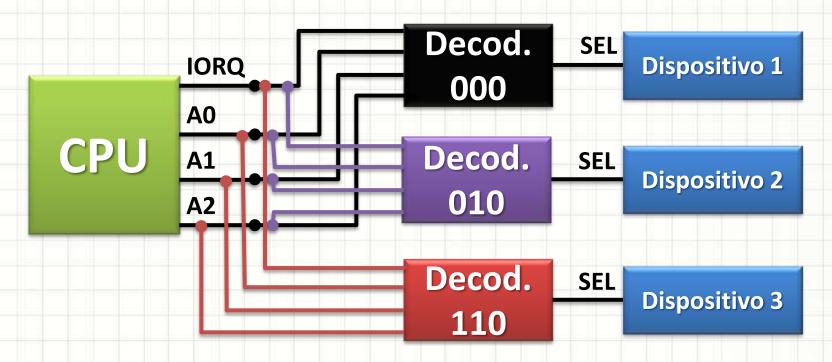


Como funciona o decodificador?



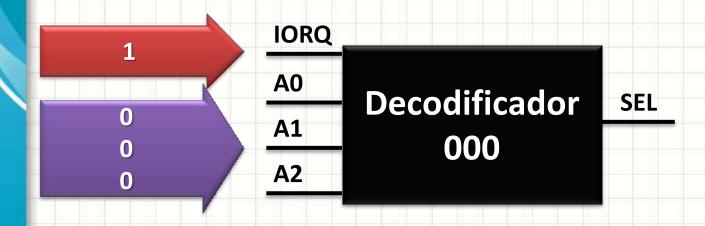- Como funciona o decodificador?
- Exemplo:



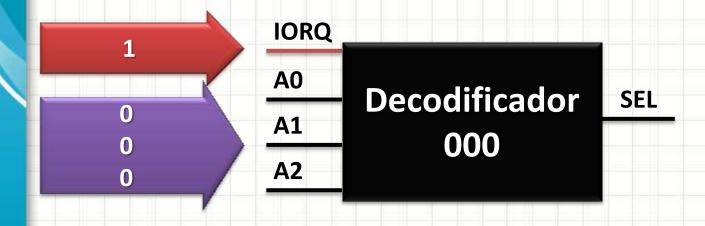
- Como funciona o decodificador?
- Exemplo:




- Como funciona o decodificador?
- Exemplo:



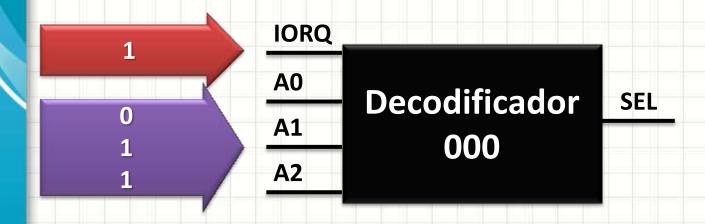- Como funciona o decodificador?
- Outro exemplo:



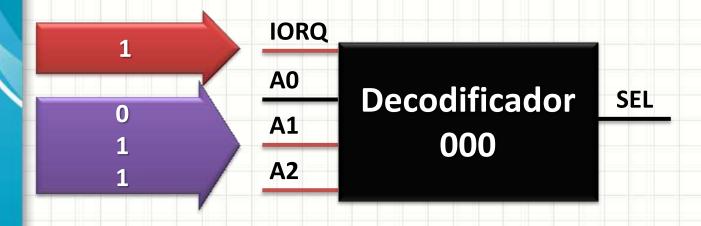- Como funciona o decodificador?
- Outro exemplo:




- Como funciona o decodificador?
- Outro exemplo:



Decodificador IGNORA o acionamento

Decodificadores Múltiplos

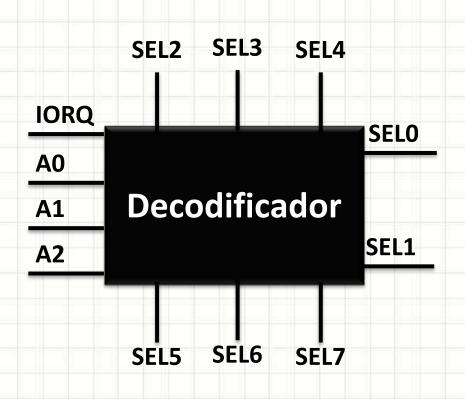




- Decodificador: conjunto de circuitos lógicos
 - Cada endereço específico ativa um dispositivo
- "Endereço" de dispositivo: porto ou porta
- Dispositivos simples:
 - barramento de dados: direto
 - barramento de controle: direto
- E nos dispositivos mais complexos?


Controlador de Dispositivos

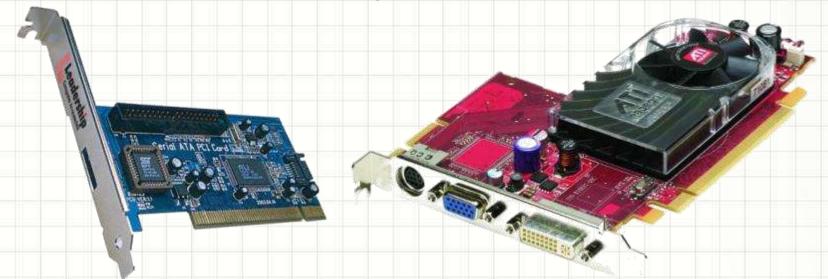- Dispositivos mais complexos
 - Exigem mais que um decodificador
 - Exemplo: harddisk, vídeo...
- Existe uma placa controladora ou interface controladora de dispositivo



Controlador de Dispositivos

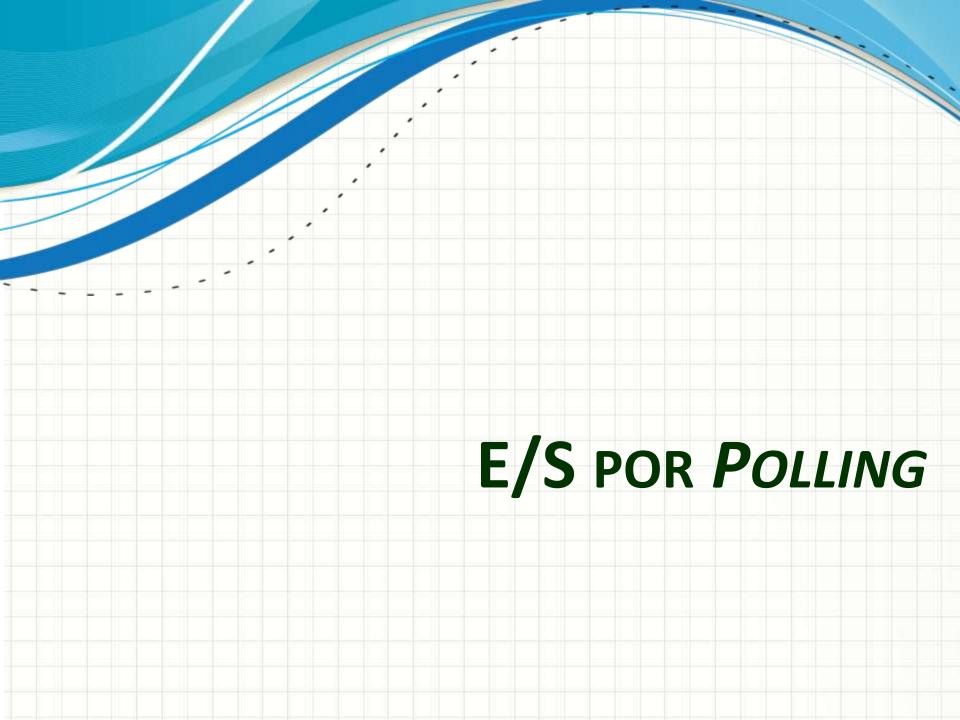- O controle ainda é da CPU?
 - Claro!
- Existem três formas de controlar dispositivos
 - Polling (E/S Programada)
 - Interrupções
 - DMA (Direct Memory Access)



E/S por *Polling*

- Polling ou E/S Programada
 - Poll: consulta
 - A CPU precisa verificar constantemente os dispositivos
- Exemplo:
 - Placa de rede recebeu dado
 - CPU precisa lê-lo antes que o próximo chegue!
 - Impressora imprimiu uma letra
 - CPU precisa fornecer a próxima

E/S por *Polling*

- Analogia:
 - CPU: Cozinheiro e Garçom
 - Dispositivos: Clientes
- Se o cozinheiro é também o garçom
 - Para de cozinhar para atender os clientes
 - Para de cozinhar para levar pratos para os clientes
 - Pode perder clientes se demorar demais para atendê-los






E/S por Interrupção

- Interrupção: Dispositivo interrompe CPU
 - Sempre que dispositivo precisa de algo
 - CPU não precisa fazer consulta
- A Interrupção é um "pino" da CPU
 - Barramento de Controle
 - IRQ: Interrupt ReQuest
- Exemplo:
 - Placa de rede recebeu dado
 - Placa de rede dispara interrupção da CPU
 - Acabaram os dados da placa de som
 - Placa de som dispara interrupção da CPU

E/S por Interrupção

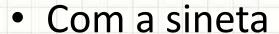- Analogia:
 - CPU: Cozinheiro e Garçom
 - Dispositivos: Clientes com sineta



- Para de cozinhar para atender os clientes só quando ouve a sineta
- Para de cozinhar para levar pratos para os clientes
- Os clientes tocam a sineta quando precisam ser atendidos (não há perda de tempo do cozinheiro!)







E/S por DMA

- DMA: Direct Memory Access
 - Acesso Direto à Memória
 - CPU configura o DMA para transferir dados
 - CPU não precisa fazer a transferência
- DMA é um "dispositivo" adicional
 - Complemento ao Polling / IRQ
 - Apenas executa as transferências
- Exemplo:
 - Placa de rede recebeu um pacote de dados
 - CPU configura DMA para copiar esses dados na RAM
 - Acabaram os dados da placa de som
 - CPU configura DMA para transferir dados da RAM para placa de som

E/S por DMA

Analogia:


- CPU: Cozinheiro

– DMA: Garçom

Dispositivos: Clientes



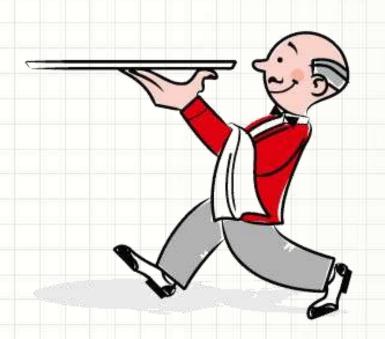 É o garçom que leva os pratos aos clientes, o cozinheiro não para de cozinhar






Comparativo

Descrição	Polling	Polling + DMA	IRQ	IRQ + DMA
Quem escolhe o momento de atender ao dispositivo?	CPU		Dispositivo	
Controle do Processamento	CPU		Compartilhado	
Pode ocorrer perda de dados?	Sim		Incomum	
Gasto de tempo de CPU com consulta aos dispositivos?	Sim		Não	
Gasto de tempo de CPU com transferência de dados?	Sim	Não	Sim	Não



Hard Disk

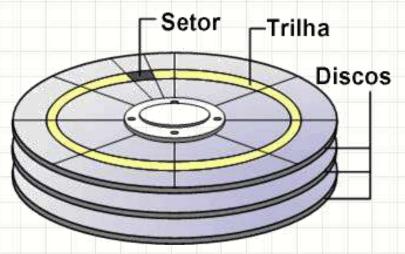
- Similar aos finados disquetes, mas...
 - Vários discos (de alumínio ou vidro)
 - Cobertos por Óxido de Ferro (magnetizado 0, 1)
 - Fixos a um eixo, giram de 3.000 a 10.000 rpm
 - Regiões acessíveis: disco (head), trilha (cylinder), setor
 - Setores: usualmente 512 bytes



- 6 Cabeças
- 1 por vez
- Leitura: setor?
- Sistema de arquivos


Teclados

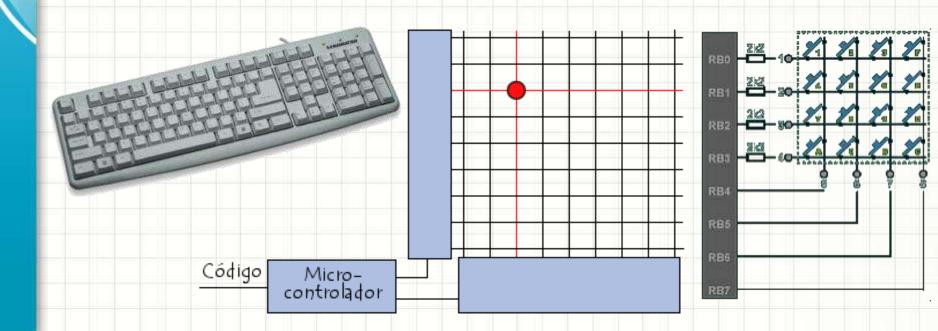- Matriz Eletrônica
 - Simplificado: A → Linha 04, coluna 02 \rightarrow 0402
 - Teclas modificadoras enviadas separadamente
 - Mapa de Teclado: Linha/Coluna → Código
 - US-International, ABNT-2 etc.




Mouse Óptico

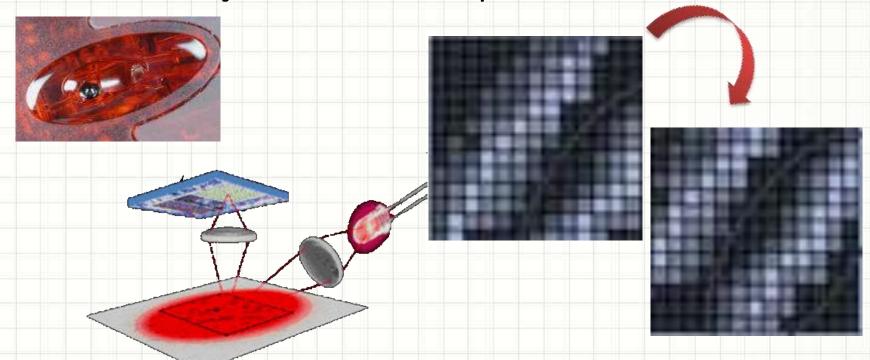
- Fotos da Base de Apoio
 - Emite luz e digitaliza imagem: intervalos regulares
 - Detecção de deslocamento entre imagens
 - Codificação em um valor para o mouse



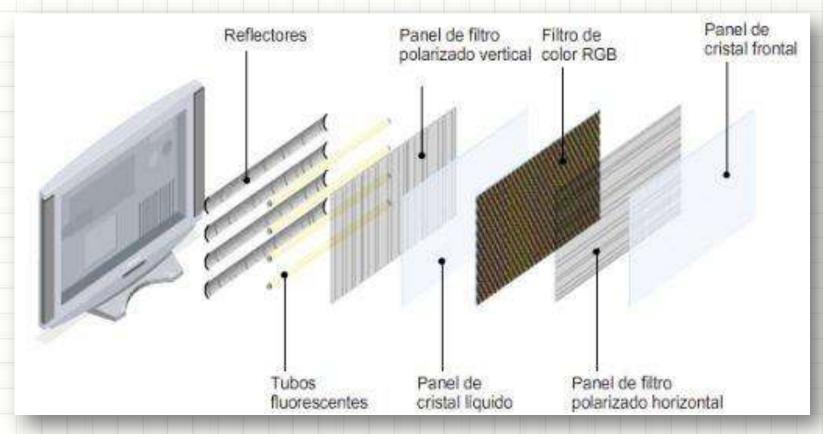
- Elementos Fundamentais:
 - emissor, polarizador vert., tela de cristal líquido,
 filtro plástico colorido, polarizador horizontal



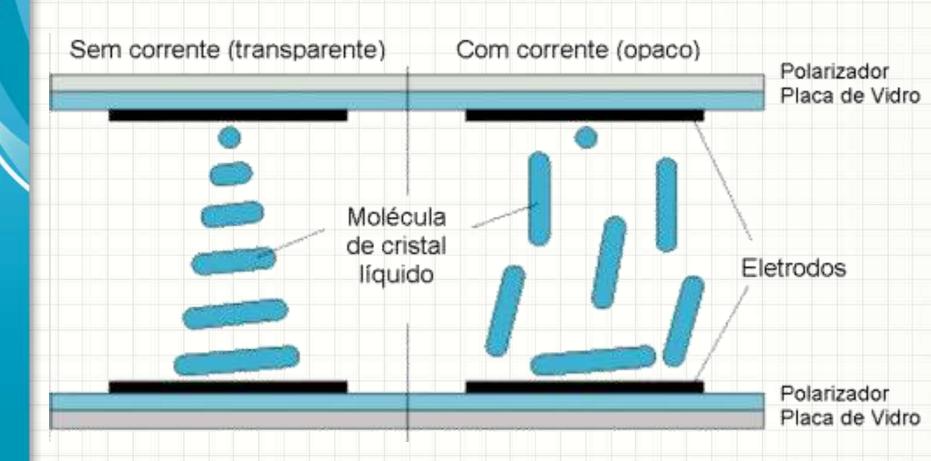
 Emissor, tela de cristal e polarizadores controlam quanta luz passa




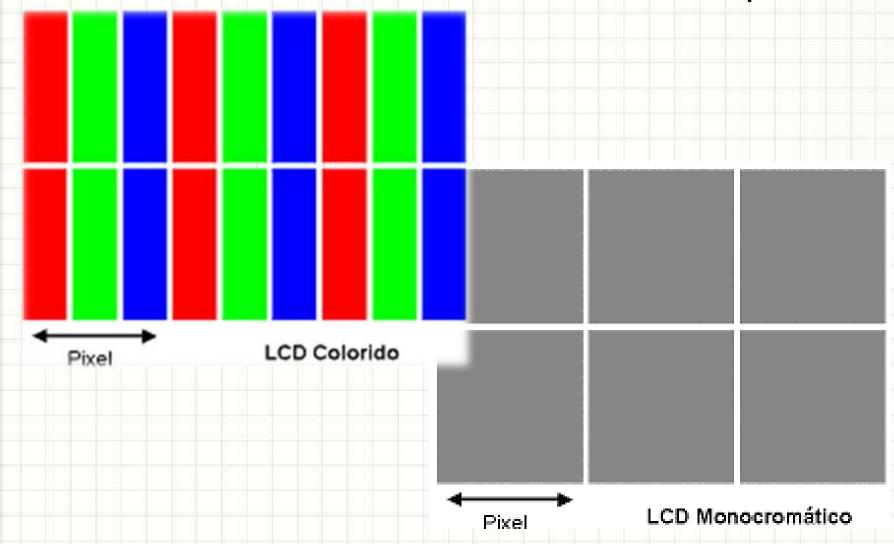
O filtro RGB controla a cor de cada "subpixel"





Configurações e Efeitos

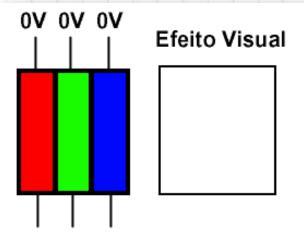

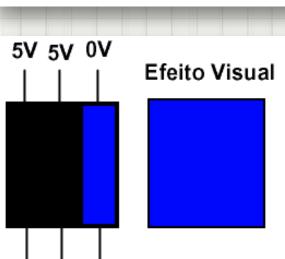

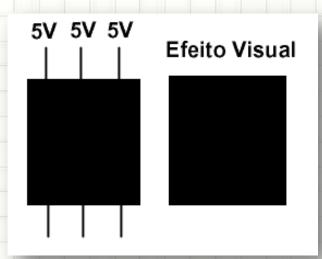

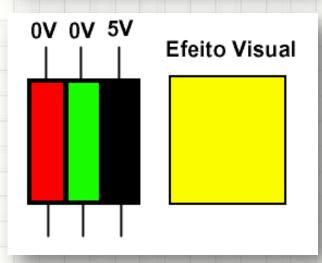

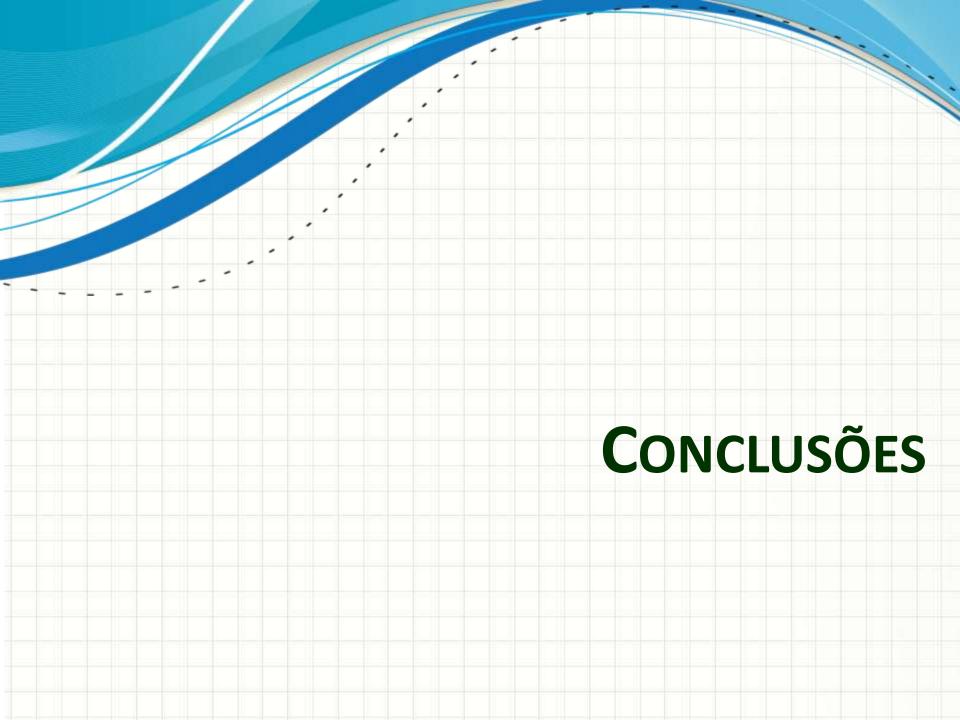

Resumo

- Os dispositivos servem para converter sinais em informações e vice-versa
- O acesso a eles é feito pelo barramento, com auxílio do decodificador de endereços
- Dispositivos mais complexos exigem uma interface controladora
- Há diversas maneiras de gerenciar dispositivos
- Cada dispositivo lida com os sinais de uma maneira diferente

TAREFA

— AV1!

Próxima Aula



- Avaliação AV1!
- E depois?
 - Quem gerencia a memória?
 - E a CPU?
 - Sistemas Operacionais!
 - O que os SOs precisam?

